

# 《数字电路》实验报告

实验名称: FIFO 实验      指导教师: 王琰, 范志华

姓名: 韩初晓    学号: 2023K8009908002    专业: 计算机科学与技术    班级: 2306

实验日期: 2024. 12. 12    实验地点: 教学楼 224    是否调课/补课: 否    成绩:

## 目录

1	实验目的	2
1.1	实验环境	2
2	实验一：实现同步 FIFO	2
2.1	实验原理	2
2.2	接口定义	2
2.3	调试过程及结果	3
3	实验二：实现循环读写 FIFO	3
3.1	实验原理	3
3.2	接口定义	4
3.3	调试过程及结果	4
4	实验三：实现 FIFO 的读写控制	6
4.1	task2_module 接口定义	6
4.2	Testbench 描述	6
4.3	仿真结果分析	7
5	实验总结	7
6	源代码	7
6.1	实验一：实现同步 FIFO	7
6.2	实验二：实现循环读写 FIFO	10
6.3	实验三：控制 FIFO 读写频率	11

# 第1部分 实验目的

1. 熟悉 Verilog 编程、调试
2. 熟悉 FIFO 工作原理
3. 实现功能较复杂的数字电路

## 1.1 实验环境

- Vivado 2017.4 开发工具
- FPGA 开发平台（根据手册中的默认设置进行选择）

# 第2部分 实验一：实现同步 FIFO

## 2.1 实验原理

### 2.1.1 FIFO 原理

本次实验实现一个深度为 32, 存储单元宽度为 16 bit 的 FIFO (First-In, First-Out) 缓冲器。FIFO 是一种先进先出的数据结构, 数据按照写入的顺序被读取, 常用于数据缓冲和速率匹配等场景。

### 2.1.2 实现细节

- **数据存储:** 使用二维寄存器数组 `mem[31:0][1:0]` 来存储 FIFO 中的数据, 每个存储位置可以存储两个 8 bit 数据, 从而实现存储 16 bit 数据。
- **写入控制:** 通过 `input_valid` 信号指示是否有新数据写入。`input_enable` 信号控制是否允许写入, 当 FIFO 为满时, `input_enable` 置低, 禁止写入。`write_addr` 作为写入地址指针, 同时使用 `write_state` 状态机来控制 16 bit 数据的写入。
- **读取控制:** 通过 `output_enable` 信号控制是否允许读取。`output_valid` 信号指示 FIFO 是否有数据可读。当 FIFO 为空时, `output_valid` 置低, 禁止读取。`read_addr` 作为读取地址指针。
- **数据宽度:** FIFO 存储的数据宽度是 16 位, 由两个 8 位数据构成, 读取时一次性读取 16 位数据。
- **满/空判断:** 使用 `fifo_empty` 和 `fifo_full` 标志来判断 FIFO 的状态。当 `read_addr` 等于 31 时, FIFO 被认为是空, 禁止读取; 当 `write_addr` 等于 31 并且 `write_state` 等于 `2'b01` 时, FIFO 被认为满, 禁止写入。
- **读写状态机:** 使用 `write_state` 来控制写入数据到 `mem` 的顺序。

## 2.2 接口定义

- 输入信号:
  - `clk`: 时钟信号。
  - `rstn`: 复位信号, 低电平有效。
  - `input_valid`: 输入数据有效信号。
  - `output_enable`: 输出使能信号。
  - `data[7:0]`: 8 位输入数据。
- 输出信号:
  - `write_addr[4:0]`: 写入地址指针。

- read\_addr[4:0]: 读取地址指针。
- input\_enable: 输入使能信号, 指示 FIFO 是否可以写入数据。
- output\_valid: 输出数据有效信号, 指示 FIFO 是否有数据可读。
- out[15:0]: 16 位输出数据。

## 2.3 调试过程及结果

### 2.3.1 代码分析

模块 task1\_module 实现了深度为 32 的 FIFO 缓存器。核心逻辑包括使用 mem 数组存储数据, 使用 write\_addr 和 read\_addr 指针管理数据的写入和读取。使用 input\_enable 和 output\_valid 信号来控制数据的写入和读取。数据以 8bit 写入的, 以 16bit 读取。并且通过 write\_state 状态机控制写入数据到 mem 数组的顺序。

### 2.3.2 仿真验证

在仿真测试中,我们验证了 FIFO 在不同输入条件下的正确性。我们通过控制 input\_valid, output\_enable, 和 data 输入, 观察 write\_addr, read\_addr, input\_enable, output\_valid 和 out 输出, 验证了 FIFO 的数据写入和读取功能。仿真波形显示了 FIFO 的满/空标志以及写入和读取地址的正确变化, 以及输出数据的有效性。仿真结果如下:

 


图 1: FIFO 模块的测试结果

## 第3部分 实验二：实现循环读写 FIFO

### 3.1 实验原理

#### 3.1.1 FIFO 原理

本次实验实现一个深度为 32, 存储单元宽度为 16 bit 的 FIFO (First-In, First-Out) 缓冲器。FIFO 是一种先进先出的数据结构, 数据按照写入的顺序被读取, 常用于数据缓冲和速率匹配等场景。

### 3.1.2 实现细节

- **数据存储:** 使用二维寄存器数组 `mem[31:0][1:0]` 来存储 FIFO 中的数据, 每个存储位置可以存储两个 8 bit 数据, 从而实现存储 16 bit 数据。
- **写入控制:** 通过 `input_valid` 信号指示是否有新数据写入。`input_enable` 信号控制是否允许写入, 当 FIFO 接近满时, `input_enable` 置低, 禁止写入。`write_addr` 作为写入地址指针。
- **读取控制:** 通过 `output_enable` 信号控制是否允许读取。`output_valid` 信号指示 FIFO 是否有数据可读。当 FIFO 为空时, `output_valid` 置低, 禁止读取。`read_addr` 作为读取地址指针。
- **数据宽度:** FIFO 存储的数据宽度是 16 位, 但是读取时以 8 位方式读取, 需要进行两次读取操作才能读取到全部 16 位数据。
- **满/空判断:** 当写入地址追上读取地址时, FIFO 被认为满, 禁止写入; 当读取地址追上写入地址时, FIFO 被认为空, 禁止读取。
- **读取操作状态机:** 通过 `read_state` 状态机控制读取操作, 先读取低 8 位, 再读取高 8 位。

## 3.2 接口定义

- 输入信号:
  - `clk`: 时钟信号。
  - `rstn`: 复位信号, 低电平有效。
  - `input_valid`: 输入数据有效信号。
  - `output_enable`: 输出使能信号。
  - `data[15:0]`: 16 位输入数据。
- 输出信号:
  - `write_addr[4:0]`: 写入地址指针。
  - `read_addr[4:0]`: 读取地址指针。
  - `input_enable`: 输入使能信号, 指示 FIFO 是否可以写入数据。
  - `output_valid`: 输出数据有效信号, 指示 FIFO 是否有数据可读。
  - `out[7:0]`: 8 位输出数据。

## 3.3 调试过程及结果

### 3.3.1 代码分析

模块 `task2_module` 实现了深度为 32 的 FIFO 缓存器。核心逻辑包括使用 `mem` 数组存储数据, 使用 `write_addr` 和 `read_addr` 指针管理数据的写入和读取。使用 `input_enable` 和 `output_valid` 信号来控制数据的写入和读取。数据按 16bit 写入的, 按 8bit 读取的, 并且使用 `read_state` 状态机控制读取顺序。

### 3.3.2 仿真实验

在仿真测试中, 我们验证了 FIFO 在不同输入条件下的正确性。我们通过控制 `input_valid`, `output_enable`, 和 `data` 输入, 观察 `write_addr`, `read_addr`, `input_enable`, `output_valid` 和 `out` 输出, 验证了 FIFO 的数据写入和读取功能。仿真波形显示了 FIFO 的满/空标志以及写入和读取地址的正确变化, 以及输出数据的有效性。仿真结果如下:

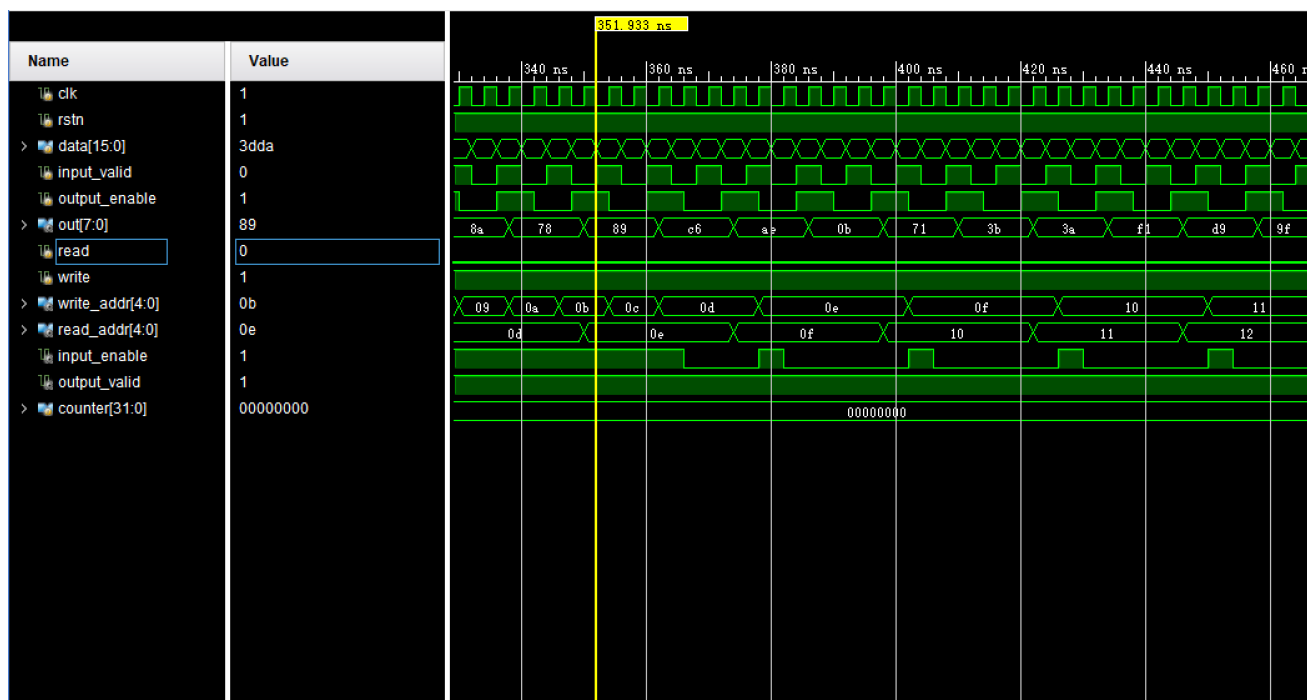


图 2: FIFO 模块的测试结果

根据上述波形图可以看出, 当 FIFO 被写满时, 只有向外读出一个数据时 FIFO 才能继续写入数据。可见这个 FIFO 模块的功能是正确的。

 


图 3: FIFO 模块的循环读写功能

根据这个波形图可以看出, FIFO 模块可以实现循环读写, 在后边写入速度变慢的原因是因为由于在

testbench 中读出的频率比写入要慢, 因此在后期 FIFO 处于写满状态, 必须等待读出一个数据后方可写入下一个数据。

## 第4部分 实验三: 实现 FIFO 的读写控制

由于在实验二中实现的模块的读写位宽已经满足要求, 因此在实验三中只需要实现读写控制即可。

### 4.1 task2\_module 接口定义

本次实验的模块仍然为 `task2_module`, 其接口定义如下:

- 输入信号:
  - `clk`: 时钟信号。
  - `rstn`: 复位信号, 低电平有效。
  - `input_valid`: 输入数据有效信号, 指示输入数据 `data` 有效。
  - `output_enable`: 输出使能信号, 指示可以读取输出数据。
  - `data [15:0]`: 16 位输入数据。
- 输出信号:
  - `out [7:0]`: 8 位输出数据。
  - `write_addr [4:0]`: FIFO 写地址。
  - `read_addr [4:0]`: FIFO 读地址。
  - `input_enable`: FIFO 可以写入信号。
  - `output_valid`: 输出数据有效信号, 指示输出数据 `out` 有效。

### 4.2 Testbench 描述

Testbench 代码的主要功能如下:

- 时钟和复位: `clk` 生成一个周期为 4 个时间单位的时钟信号, `rstn` 生成一个复位信号, 低电平有效。
- 输入信号:
  - `input_valid` 信号以 8 个时间单位的周期翻转, 模拟输入数据的有效性。
  - `output_enable` 信号以 12 个时间单位的周期翻转, 模拟输出使能信号, 由此, 保证了读写频率之比为 3 : 2。
  - `data` 信号随机生成 16 位的数据。
- 仿真结束: 仿真在 600 个时间单位后结束。

### 4.3 仿真结果分析

 


图 4: task2\_module 模块的测试结果

根据上述波形图, write\_addr 和 read\_addr 按照所希望的频率比变化。

## 第5部分 实验总结

在本实验中, 我通过 Verilog 实现了一个普通的同步 FIFO 模块, 以及一个循环读写的 FIFO 模块。在实验过程中, 我熟悉了 FIFO 的工作原理, 以及如何通过状态机等方法实现 FIFO 的读写控制。在实验过程中, 我通过仿真验证了 FIFO 的正确性。通过本次实验, 我对 FIFO 的工作原理有了更深入的理解。

除此之外, 在实现循环读写的 FIFO 模块的过程中, 我实际上意识到了这是一个以双指针维护的环形队列。在实现过程中, 我通过两个指针, 一个指向写入位置, 一个指向读取位置, 来实现了循环读写的功能。这个过程中, 我将程序设计课程中所学到的知识应用到了数字电路实验中, 体会到了 FIFO 缓冲器与队列之间的联系。

## 第6部分 源代码

### 6.1 实验一: 实现同步 FIFO

```

1
2 module task1_module (
3     input clk,
4     input rstn,
5     input input_valid,
6     input output_enable,
7     input [7:0] data,
8     output reg [4:0] write_addr,
9     output reg [4:0] read_addr,
10    output reg input_enable,

```

```
11     output reg output_valid,
12     output reg [15:0] out
13 );
14
15 reg fifo_empty;
16 reg fifo_full;
17 reg input_enable_next = 1'b1;
18
19 reg [7:0] mem[31:0][1:0];
20
21 reg [1:0] write_state;
22 reg [1:0] read_state;
23
24 always @(posedge clk) begin
25     if (read_addr == 31) begin
26         fifo_empty    = 1'b1;
27         input_enable  = 1'b1;
28         output_valid  = 1'b0;
29     end else begin
30         fifo_empty    = 1'b0;
31         input_enable  = 1'b0;
32         output_valid  = 1'b1;
33     end
34     if (write_addr == 31 && write_state == 2'b01) begin
35         fifo_full = 1'b1;
36         input_enable_next <= 1'b0;
37         output_valid <= 1'b1;
38     end else begin
39         fifo_full = 1'b0;
40         input_enable = 1'b1;
41         output_valid = 1'b0;
42     end
43 end
44
45 always begin
46     #8;
47     input_enable <= input_enable_next;
48 end
49
50 always @(posedge clk or negedge rstn) begin
51     if (rstn == 0) begin
52         write_addr <= 5'b0;
53         read_addr <= 5'b0;
54         write_state <= 2'b00;
55         read_state <= 2'b00;
56         fifo_empty <= 1'b1;
57         fifo_full <= 1'b0;
58         output_valid <= 1'b0;
59         input_enable <= 1'b0;
60     end else begin
61
62         if (input_valid && input_enable) begin
```



```

63     if (write_state == 2'b00) begin
64         mem[write_addr][0] <= data;
65         write_state <= 2'b01;
66     end
67     if (write_state == 2'b01) begin
68         mem[write_addr][1] <= data;
69         write_state <= 2'b00;
70         write_addr <= write_addr + 1;
71     end
72 end
73
74 if (output_valid && output_enable) begin
75     out <= {mem[read_addr][1], mem[read_addr][0]};
76     read_addr <= read_addr + 1;
77 end
78 end
79 end
80 endmodule

```

实验一 testbench 代码如下:

```

1
2 module task1_testbench ();
3
4     reg clk, rstn;
5     reg [7:0] data;
6     reg input_valid, output_enable;
7     wire [15:0] out;
8     wire [4:0] write_addr, read_addr;
9     wire input_enable, output_valid;
10
11     task1_module task1_module_inst (
12         .clk(clk),
13         .rstn(rstn),
14         .input_valid(input_valid),
15         .output_enable(output_enable),
16         .data(data),
17         .out(out),
18         .write_addr(write_addr),
19         .read_addr(read_addr),
20         .input_enable(input_enable),
21         .output_valid(output_valid)
22     );
23
24
25     always #2 begin
26         clk = ~clk;
27     end
28
29     initial begin
30         clk = 1'b0;
31         rstn = 1'b1;
32         #0.1 rstn = 1'b0;

```

```

33     #0.2 rstn = 1'b1;
34     input_valid = 1'b1;
35 end
36
37 always begin
38     data = $random() % 9'b1_0000_0000;
39     input_valid = 1'b1;
40     output_enable = 1'b1;
41     #4;
42 end
43
44 always begin
45     #5;
46     #6;
47     #6;
48     #360;
49     rstn = 0;
50     #4;
51     rstn = 0;
52     #370;
53     $finish;
54 end
55 endmodule

```

## 6.2 实验二：实现循环读写 FIFO

```

1
2 module task2_module (
3     input clk,
4     input rstn,
5     input input_valid,
6     input output_enable,
7     input [15:0] data,
8     output reg [4:0] write_addr,
9     output reg [4:0] read_addr,
10    output reg input_enable,
11    output reg output_valid,
12    output reg [7:0] out
13 );
14
15 integer counter = 0;
16 reg [7:0] mem[31:0][1:0];
17
18 reg [1:0] write_state;
19 reg [1:0] read_state;
20
21 always @(posedge clk) begin
22     if ((write_addr + 1) % 32 == read_addr) begin
23         input_enable = 1'b0;
24     end else begin
25         input_enable = 1'b1;

```

```

26     end
27     if (write_addr == (read_addr + 1) % 32) begin
28         output_valid = 1'b0;
29     end else begin
30         output_valid = 1'b1;
31     end
32 end
33
34 always @(posedge clk or negedge rstn) begin
35     if (rstn == 0) begin
36         write_addr <= 5'b0;
37         read_addr <= 5'b0;
38         write_state <= 2'b00;
39         read_state <= 2'b00;
40         output_valid <= 1'b0;
41         input_enable <= 1'b0;
42     end else begin
43
44         if (input_valid && input_enable) begin
45             mem[write_addr][1] <= data[15:8];
46             mem[write_addr][0] <= data[7:0];
47             write_addr <= (write_addr + 1) % 32;
48         end
49
50         if (output_valid && output_enable) begin
51             if (read_state == 2'b00) begin
52                 out <= mem[read_addr][0];
53                 read_state <= 2'b01;
54             end else if (read_state == 2'b01) begin
55                 out <= mem[read_addr][1];
56                 read_state <= 2'b00;
57                 read_addr <= (read_addr + 1) % 32;
58             end
59         end
60     end
61 end
62 endmodule

```

### 6.3 实验三：控制 FIFO 读写频率

```

1
2 module task2_testbench ();
3
4     reg clk, rstn;
5     reg [15:0] data;
6     reg input_valid, output_enable;
7     wire [7:0] out;
8     reg read, write;
9     wire [4:0] write_addr, read_addr;
10    wire input_enable, output_valid;
11

```

```
12 task2_module task2_module_inst (  
13     .clk(clk),  
14     .rstn(rstn),  
15     .input_valid(input_valid),  
16     .output_enable(output_enable),  
17     .data(data),  
18     .out(out),  
19     .write_addr(write_addr),  
20     .read_addr(read_addr),  
21     .input_enable(input_enable),  
22     .output_valid(output_valid)  
23 );  
24  
25  
26 always #2 begin  
27     clk = ~clk;  
28 end  
29  
30 integer counter = 0;  
31 initial begin  
32     clk = 1'b0;  
33     rstn = 1'b1;  
34     write = 1'b0;  
35     read = 1'b0;  
36     input_valid = 1'b0;  
37     output_enable = 1'b0;  
38     #1 rstn = 1'b0;  
39     #2 rstn = 1'b1;  
40     #5;  
41 end  
42  
43 always begin  
44     input_valid = ~input_valid;  
45     #4;  
46 end  
47  
48 always begin  
49     output_enable = ~output_enable;  
50     #6;  
51 end  
52  
53 always begin  
54     #4;  
55     data[7:0] = $random() % 9'b100000000;  
56     data[15:8] = $random() % 9'b100000000;  
57 end  
58  
59 always begin  
60     #5;  
61     write = 1'b1;  
62     #6;  
63     write = 1'b0;
```

```
64     read  = 1'b1;  
65     #6;  
66     write = 1'b1;  
67     read  = 1'b0;  
68     #600;  
69     $finish;  
70     end  
71 endmodule
```